

### 13.3. Трансформатор

**13.3.1.** Первичная обмотка трансформатора содержит  $N_1 = 1000$  витков, а вторичная —  $N_2 = 100$ . Напряжение на первичной обмотке трансформатора  $U_1 = 220$  В. Каким будет напряжение на вторич-

ной обмотке при холостом ходе трансформатора? Как изменяет напряжение трансформатор и во сколько раз?

**13.3.2.** Трансформатор, повышающий напряжение с  $U_1 = 100$  В до  $U_2 = 3300$  В, имеет замкнутый сердечник в виде кольца. Через кольцо пропущен провод, концы которого присоединены к вольтметру. Вольтметр показывает  $U = 0,5$  В. Сколько витков имеют обмотки трансформатора?

**13.3.3.** Коэффициент трансформации повышающего трансформатора  $k = 0,1$ . Напряжение на вторичной обмотке при холостом ходе трансформатора  $U_2 = 4,4$  кВ. Чему равно напряжение на первичной обмотке?

**13.3.4.** Коэффициент трансформации повышающего трансформатора  $k = 0,1$ . Напряжение на вторичной обмотке  $U_2 = 5,6$  кВ. Вольтметр, подключенный к витку провода, надетого на сердечник трансформатора, показал  $U_0 = 0,4$  В. Сколько витков имеет каждая обмотка трансформатора?

**13.3.5.** Вторичная обмотка трансформатора, имеющая  $N = 200$  витков, пронизывается магнитным потоком, изменяющимся со временем по закону  $\Phi = 0,02 \cos 100 \pi t$ . Напишите формулу, выражающую зависимость ЭДС во вторичной обмотке от времени, и найдите действующее значение этой ЭДС.

**13.3.6.** Сила тока и напряжение в первичной обмотке трансформатора соответственно равны  $I_1 = 0,1$  А и  $U_1 = 1,1$  кВ, напряжение во вторичной обмотке  $U_2 = 220$  В. Найдите силу тока во вторичной обмотке трансформатора. Потери в трансформаторе не учитывать.

**13.3.7.** Понижающий трансформатор с коэффициентом трансформации  $k = 20$  включен в сеть с напряжением  $U_1 = 220$  В. Чему равно напряжение на выходе трансформатора, если сопротивление вторичной обмотки  $r = 0,1$  Ом, а сопротивление нагрузки  $R = 1$  Ом?

**13.3.8.** Первичная обмотка понижающего трансформатора с коэффициентом трансформации  $k = 8$  включена в сеть с напряжением  $U_1 = 220$  В. Сопротивление вторичной обмотки  $r = 1,2$  Ом, сила тока в ней  $I = 5$  А. Определите напряжение на зажимах вторичной обмотки и сопротивление нагрузки трансформатора. Потери в первичной обмотке не учитывать.

**13.3.9.** Мощность, потребляемая трансформатором,  $P = 100$  Вт, напряжение на зажимах вторичной обмотки  $U_2 = 50$  В. Определите силу тока во вторичной обмотке, если КПД трансформатора  $\eta = 0,9$ .

**13.3.10.** Мощность потерь в трансформаторе  $P = 40$  Вт, напряжение на зажимах вторичной обмотки  $U = 50$  В, КПД трансформатора  $\eta = 0,9$ . Найдите силу тока во вторичной обмотке.

**13.3.11.** Коэффициент трансформации повышающего трансформатора  $k = 0,5$ . Напряжение на нагрузке, включенной в цепь вторичной обмотки,  $U_2 = 216$  В. Сопротивление нагрузки  $R = 10,8$  Ом, сопротивление вторичной обмотки  $r = 0,2$  Ом. Определите напряжение на первичной обмотке, силу тока в ней и КПД трансформатора.

**13.3.12.** Для трансляции радиопередач применяют трансформатор, понижающий напряжение с  $U_1 = 480$  В до  $U_2 = 30$  В. Определите мощность, потребляемую трансформатором, если его КПД  $\eta = 95\%$  и к нему подключено  $n = 380$  репродукторов. Сила тока в каждом репродукторе  $I = 8$  мА.

**13.3.13.** Первичная обмотка силового трансформатора радиоприемника имеет  $N_1 = 2200$  витков. Сколько витков должна содержать вторичная обмотка трансформатора для питания накала катодрона при напряжении  $U_2 = 6,3$  В и силе тока  $I_2 = 1$  А, если в сеть напряжение  $U = 220$  В, а сопротивление вторичной обмотки  $r = 0,2$  Ом?

Ответы:

**13.3.1.**  $U_2 = U_1 \frac{N_2}{N_1} = 22$  В; понижает в  $n = \frac{N_1}{N_2} = 10$  раз.

**13.3.2.**  $N_1 = \frac{U_1}{U} = 200$ ;  $N_2 = \frac{U_2}{U} = 6600$ .

**13.3.3.**  $U_1 = kU_2 = 440$  В.

**13.3.4.**

$N_2 = \frac{U_2}{U_0} = 12\,500$ ;  $N_1 = \frac{kU_2}{U_0} = 1250$ .

**13.3.5.**  $\mathcal{E} = 2\pi N \sin 100\pi t = 1256 \sin 100\pi t$ ;  $\mathcal{E}_d \approx 890,8$  В.

**13.3.6.**  $I_2 = I_1 \frac{U_1}{U_2} = 0,5$  А.

**13.3.7.**  $U = \frac{U_1 R}{k(R+r)} = 10$  В.

**13.3.8.**  $U_2 = \frac{U_1}{k} - Ir \approx 21,5$  В;

$R = \frac{U_1}{kI} - r = 4,3$  Ом.

**13.3.9.**  $I = \frac{\eta P}{U_2} = 1,8$  А.

**13.3.10.**  $I = \frac{\eta P}{(1-\eta)U} = 7,2$  А.

**13.3.11.**  $U_1 = \frac{k(R+r)U_2}{R} = 110$  В;

$I = \frac{U_2}{kR} = 40$  А;  $\eta = \frac{R}{R+r} = 0,98$ .

**13.3.12.**  $P = 96$  Вт.

**13.3.13.**  $N_2 = 65$  витков.